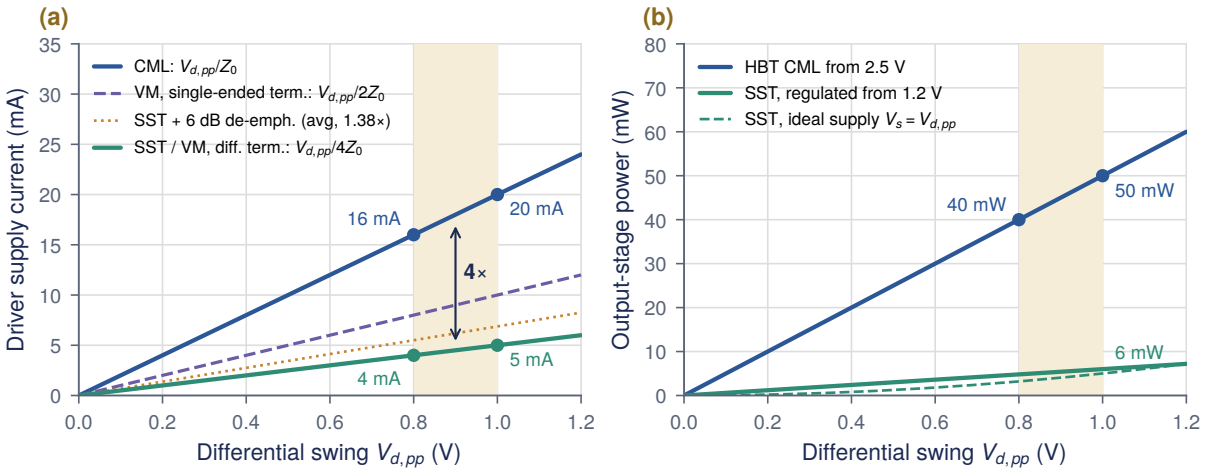
(a)
CML: $V_{d,pp}/Z_0$
VM, single-ended term.: $V_{d,pp}/2Z_0$
SST + 6 dB de-emph. (avg, 1.38×)
SST / VM, diff. term.: $V_{d,pp}/4Z_0$
16 mA
20 mA
4×
4 mA
5 mA
Driver supply current (mA)
Differential swing $V_{d,pp}$ (V)
(b)
HBT CML from 2.5 V
SST, regulated from 1.2 V
SST, ideal supply $V_s = V_{d,pp}$
40 mW
50 mW
6 mW
Output-stage power (mW)
Differential swing $V_{d,pp}$ (V)