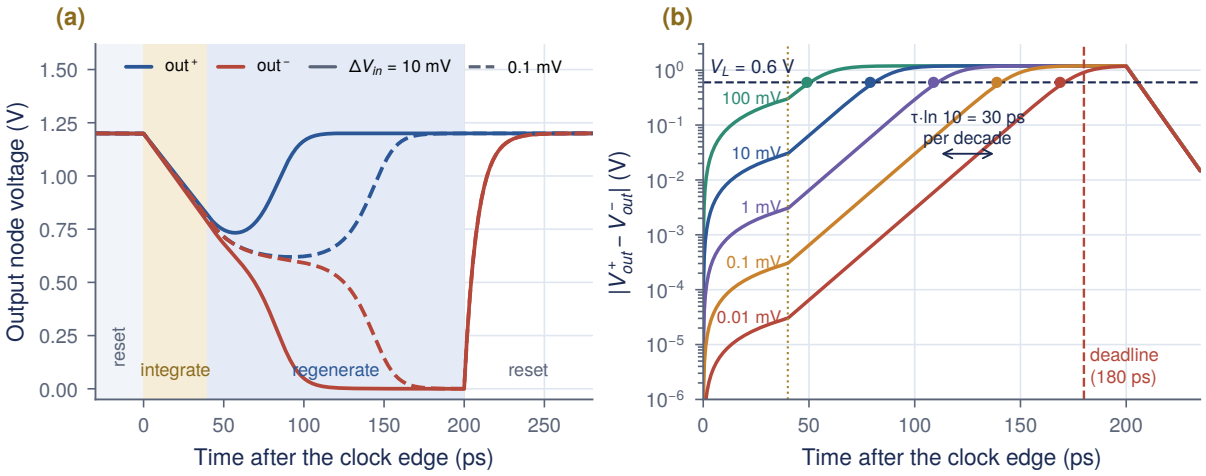
(a)
out⁺
out⁻
ΔV_in = 10 mV
0.1 mV
Output node voltage (V)
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
reset
integrate
regenerate
reset
0
50
100
150
200
250
Time after the clock edge (ps)
(b)
V_L = 0.6 V
100 mV
10 mV
1 mV
0.1 mV
0.01 mV
τ·ln 10 = 30 ps
per decade
deadline
(180 ps)
|V⁺_out − V⁻_out| (V)
10^0
10^−1
10^−2
10^−3
10^−4
10^−5
10^−6
0
50
100
150
200
Time after the clock edge (ps)