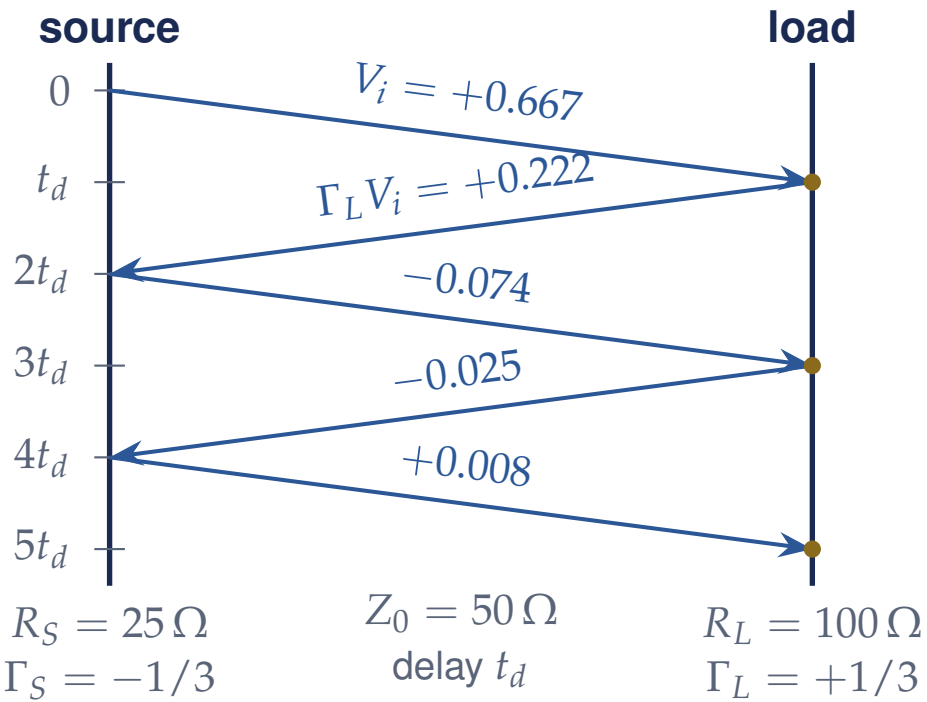
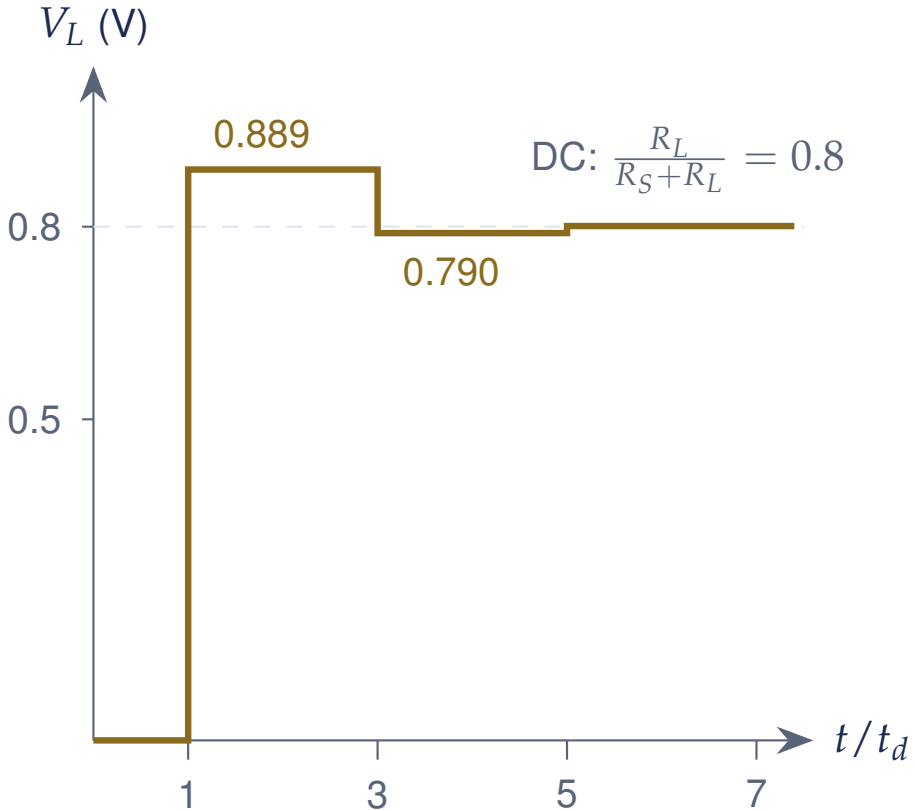

source
load
0
t_d
$2t_d$
$3t_d$
$4t_d$
$5t_d$
$V_i = +0.667$
$\Gamma_L V_i = +0.222$
-0.074
-0.025
$+0.008$
$R_S = 25\,\Omega$
$\Gamma_S = -1/3$
$Z_0 = 50\,\Omega$
delay t_d
$R_L = 100\,\Omega$
$\Gamma_L = +1/3$


V_L (V)
0.889
DC: $\frac{R_L}{R_S+R_L} = 0.8$
0.8
0.790
0.5
t/t_d
1
3
5
7